

Comando de diferentes pontos de iluminação por controle remoto e pulsadores

Exemplo de aplicação: Iluminação de suítes, salas, home theaters e garagens

Descrição de funcionamento:

As lâmpadas E1, E2, E3, E4, E5 e E6 são alimentadas através dos relés de impulso K1, K2 e K3 respectivamente. Agindo sobre um dos botões do controle remoto CR, utilizando as saídas CR1, CR2 e CR3, pode-se obter o acionamento das lâmpadas de forma seqüencial, obtendo controle de iluminação de ambientes. O acionamento também pode ser realizado através de pulsadores S1, S2 ou S3.

Lista de componentes:


E1....E6 = Lâmpadas

K1 - K2 - K3 = Relé de Impulso tipo 27.05.8.230.0000

CR = Controle Remoto

S1- S2 - S3 = Botões Pulsadores

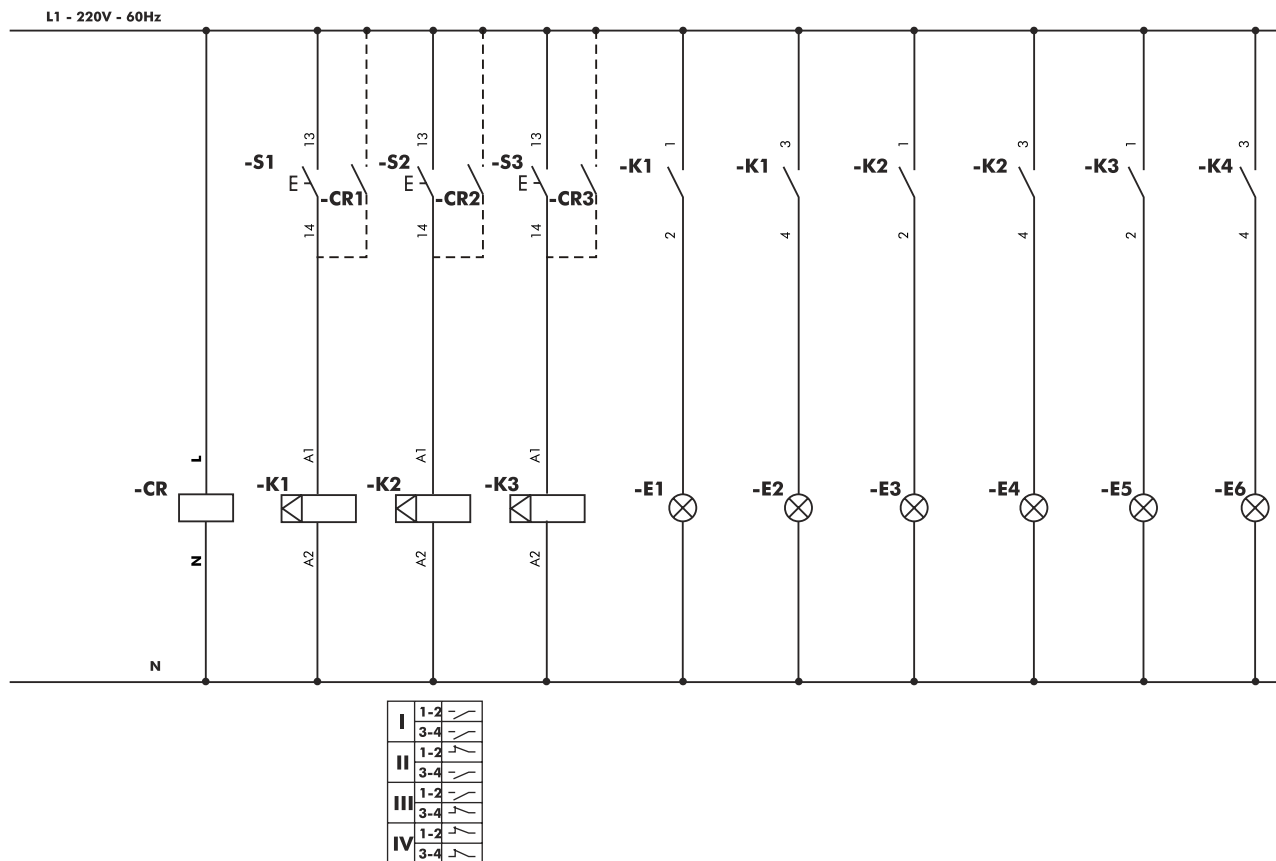

Esquema elétrico funcional


Comando de diferentes pontos de iluminação por controle remoto e pulsadores

LEGENDA

K1 = 27.05.8.230.0000

K2 = 27.05.8.230.0000

K3 = 27.05.8.230.0000