

## Comando de acionamento de persianas através de controle remoto e pulsador

**Exemplo de aplicação:** Lojas, escritórios e residências

### Descrição de funcionamento:

Acionando a saída CR1 do controle remoto CR, o relé K1 é acionado, proporcionando a alimentação do motor M1 através do contato K1, determinando a abertura completa da persiana. Do mesmo modo, acionando novamente a saída CR1 do controle remoto, obtém-se a parada da persiana na posição desejada. Ao pulsar novamente o relé, obtém-se o fechamento da persiana. O acionamento também pode ser realizado através do pulsador S1.

### Lista de componentes:

K1 = Relé de Impulso tipo 26.08.8.230.0000

CR = Controle Remoto

M1 = Motor Monofásico

S1 = Botão pulsador



**Esquema elétrico funcional**
